

9.1 2次側出力電圧制御回路

リファレンス電流によって基準電圧のばらつきが生じます。
 リファレンス電流が無視できるように $R_{58} + R_{59}$ をなるべく低抵抗にします。

