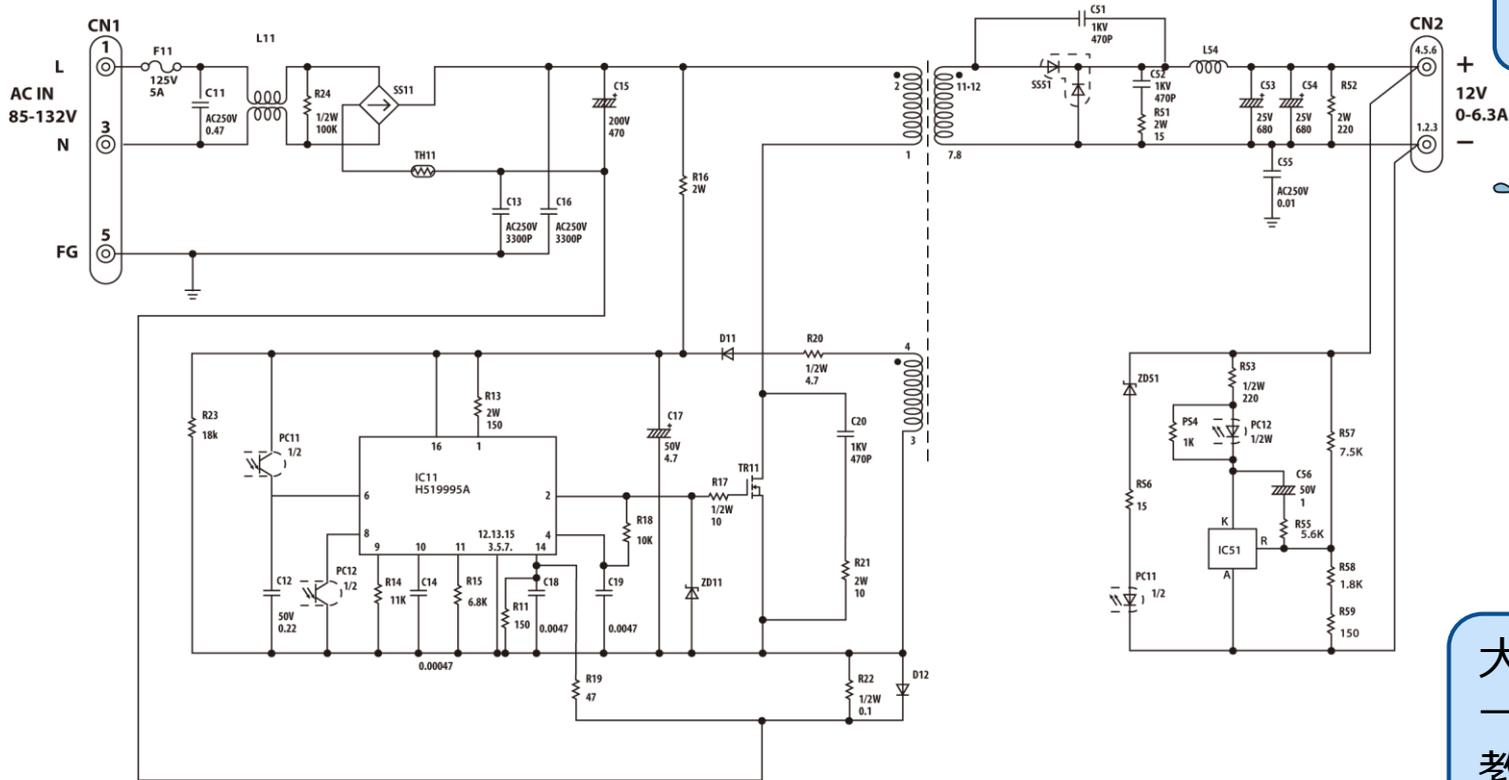
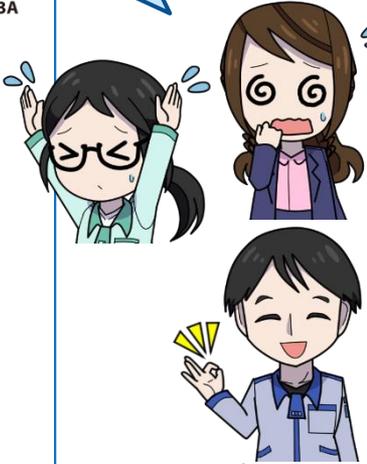


4.2 具体的に計算する電源の回路図

**これから学習するスイッチング電源の回路図です。
使用されている部品の種類と値が記載されています。**



記号が何かも
分からないわ。



大丈夫！
一つ一つ
教えてあげるから。